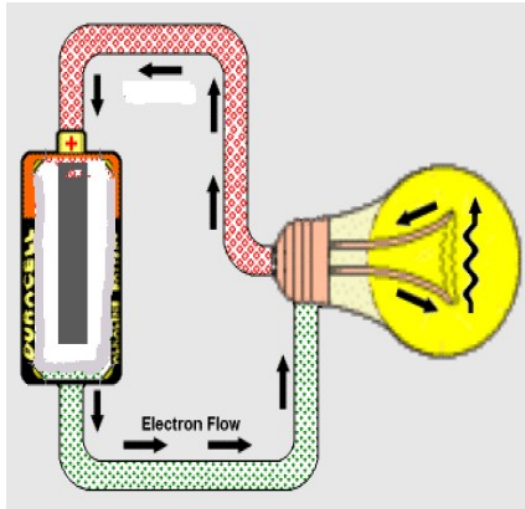



FITXA 2. COMPARACIÓ D'UN CIRCUIT ELÈCTRIC AMB UN D'HIDRÀULIC.

Omple els requadres buits amb la informació adequada:

Circuit elèctric



Circuit d'aigua

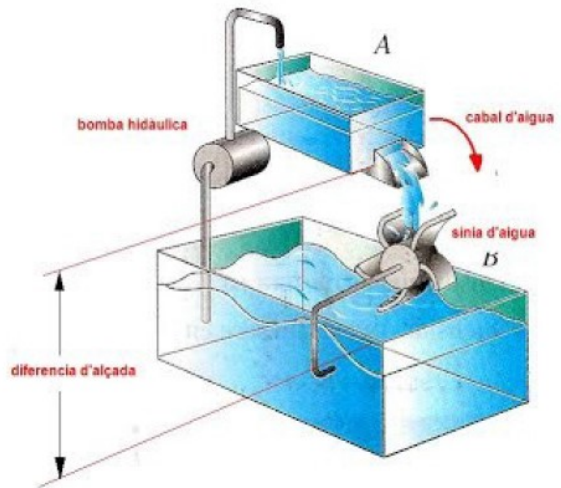

<p>Els electrons circulen pel circuit elèctric El corrent elèctric proporciona energia a la làmpada</p>	<p>L'aigua circula pel circuit hidràulic</p>
	<p>Hi ha un dipòsit petit elevat anomenat A i un dipòsit gran, a la base, anomenat B.</p>
<p>La pila provoca una diferència de potencial entre extrem i extrem del cable que origina el corrent elèctric</p>	